
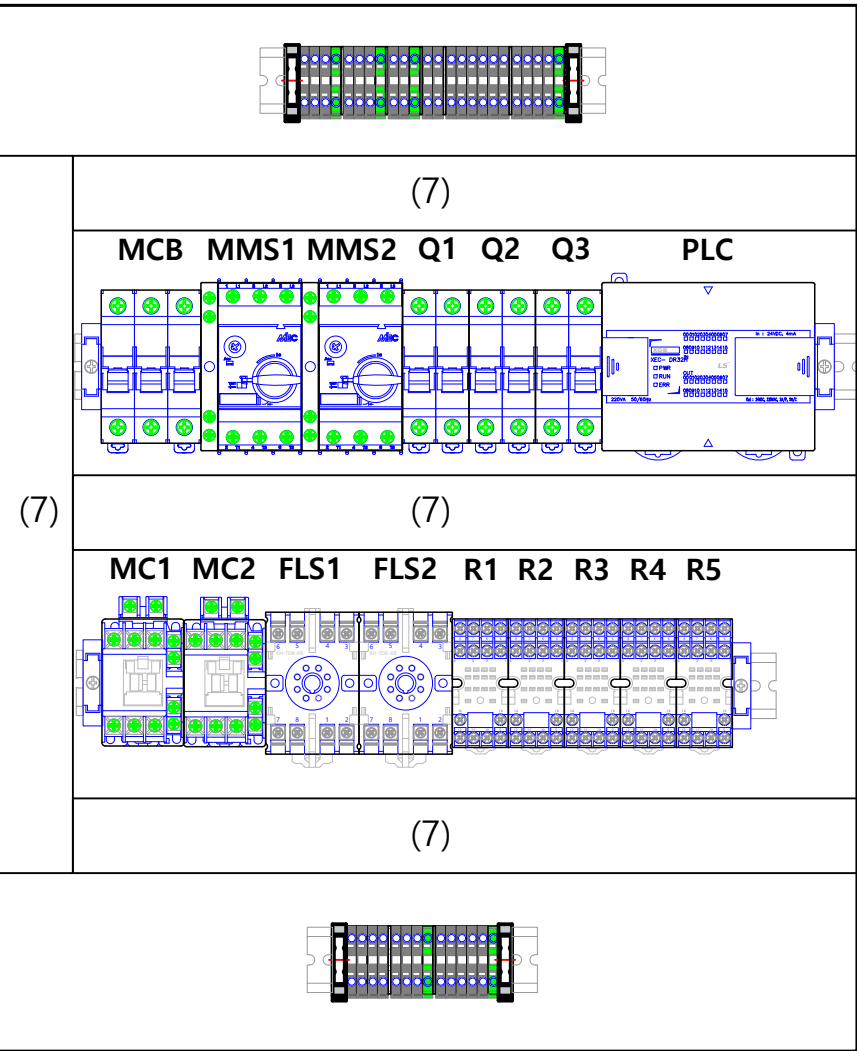


제어함 배치도

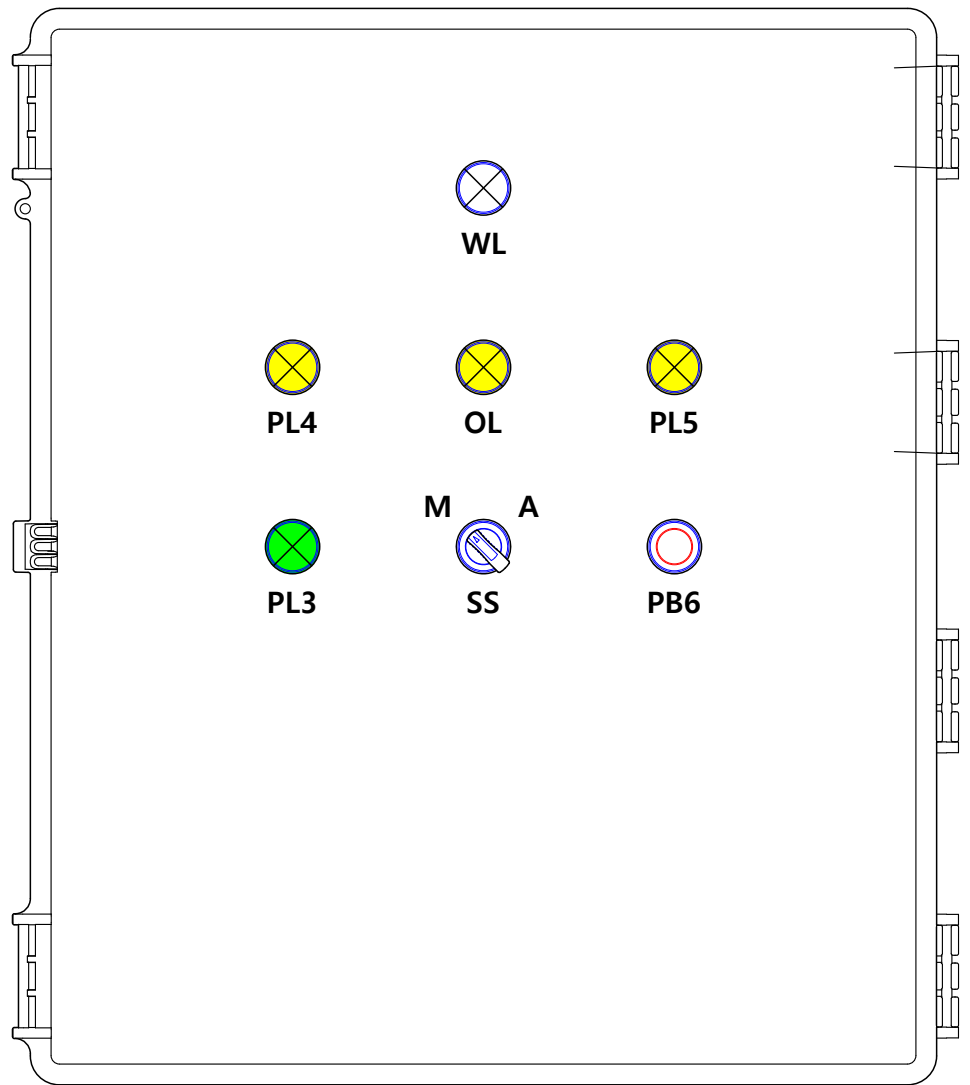

PLC 입.출력

입력	출력
I1: MMS1	Q1: MC1, IL1
I2: MMS2	Q2: MC2, IL2
I3: SS AUTO	Q3: PL1
I4: PB3	Q4: PL2
I5: PB4	Q5: PL3
I6: PB5	Q6: PL4
I7: PB6	Q7: PL5
I8: FLS1	Q8: OL
I9: FLS2	Q7: PL5
	Q8: OL

2026년 지방기능경기대회

전기제어 직종 [제2과제]

과제명	급·배수 제어회로	도번	2-1
-----	-----------	----	-----